

## Wichtige Zeichen und Wörter

	Glühlämpchen
	Batterie
	Kabel
	Schaltskizze eines Stromkreises
	Schaltskizze eines Stromkreises mit Schalter
	Abgreifklemme
	Schalter