
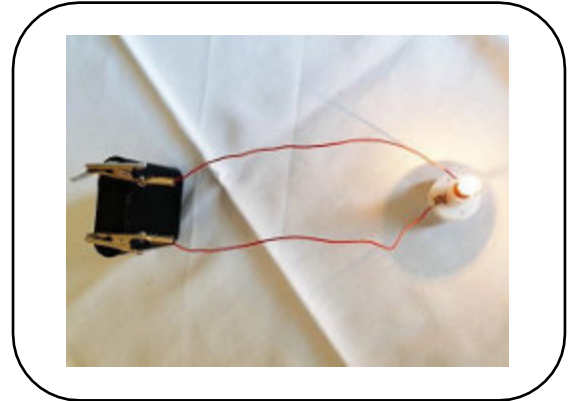



Wir bauen einen Stromkreis

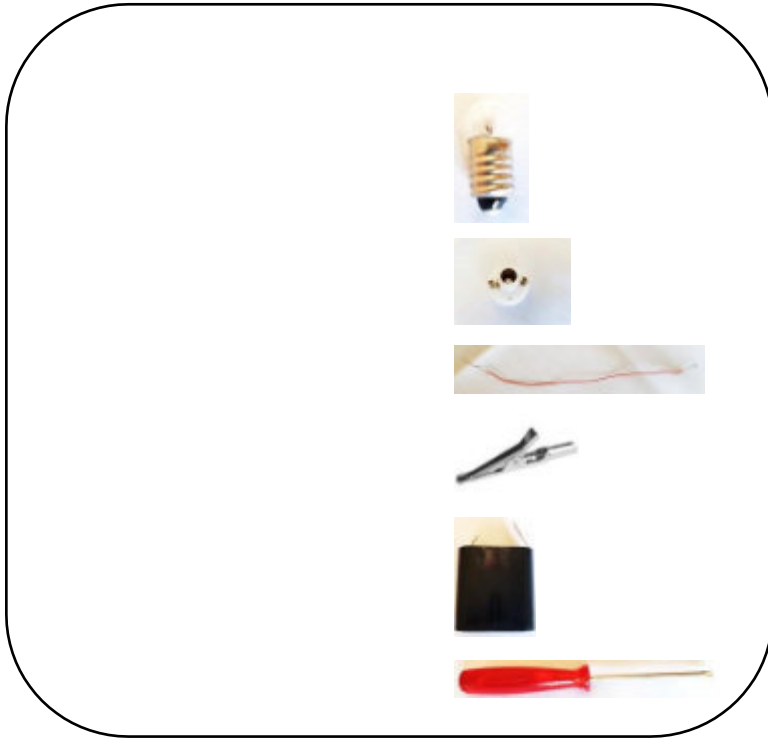

Bringe dein Lämpchen zum Leuchten. Zeichne genau auf, wie du es geschafft hast.



Wir bauen einen Stromkreis mit Schalter

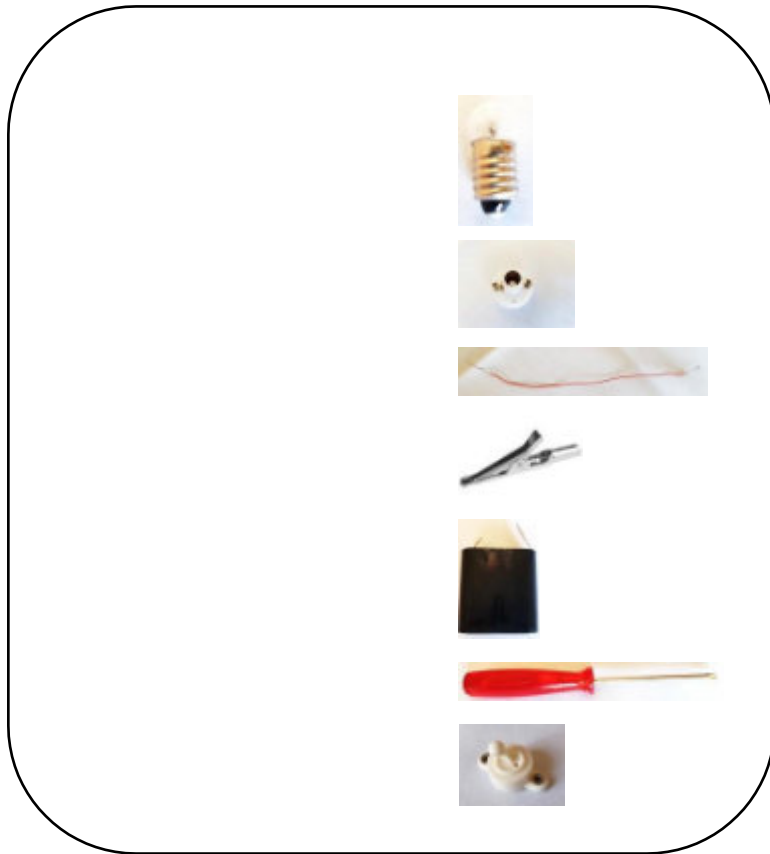

Bringe dein Lämpchen zum Leuchten. Zeichne genau auf, wie du es geschafft hast.

